

CIRCUITOS ELÉTRICOS

Marque quais lâmpadas vão acender quando fecharmos as chaves dos circuitos abaixo :

